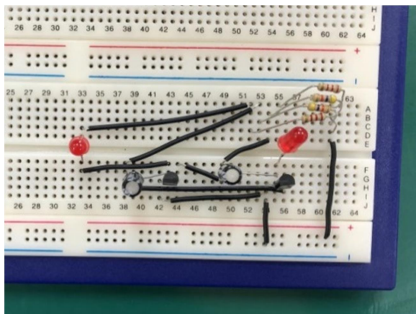
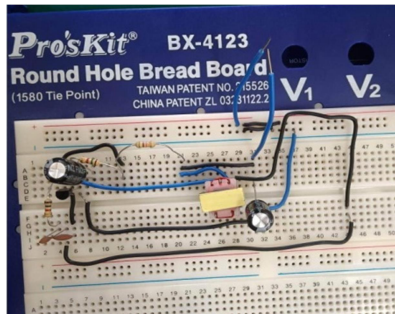


國立北港農工學習檔案

班級：資訊一	座號：	姓名：黃○威
科目/活動：電學實習		指導老師：林○吉
		
圖 1:LED 閃爍燈		圖 2:電子鳥鳴器
相關知識： 1. LED 長的是正極，短的是負極。 2. 電容長的是正極，短的是負極。		
錯誤修正： 1. 如果 LED 燈無法閃爍大概是因為電晶體的緣故。		
心得或反思： 故障排除的方面，要再更準確。		