

主題
室

線

實作

LEVEL C TECHNICIAN FOR INTERIOR WIRING WORK

授課

—乙



課程 容摘要

- 將一般進屋電線單相三線($1\phi 3W$)之電力，經由「總開關」分配給「220伏特負載專用開關」、「照明開關」以及「廚房專用插座開關」使用。




✓實作時應注意事項✓



- 1.無熔絲斷路器(NFB)之一次側及二次側之「線色」與「線徑」都要一樣。
- 2. 端子壓 ，壓 工具之齒口應配合壓 端子之尺寸選用，且齒口應壓在端子接 的面，不可反向銜，不可偏 中心線。
- 3.一個接線螺絲最 只能 二個壓 端子； 只裝一只壓 端子時，壓 面應朝上，若是安裝二只壓 端子，應採平處 對背方式固定之。
- 4. 線應與 成水平或垂直，盡量長線蓋住短線較為整齊美 。



電路

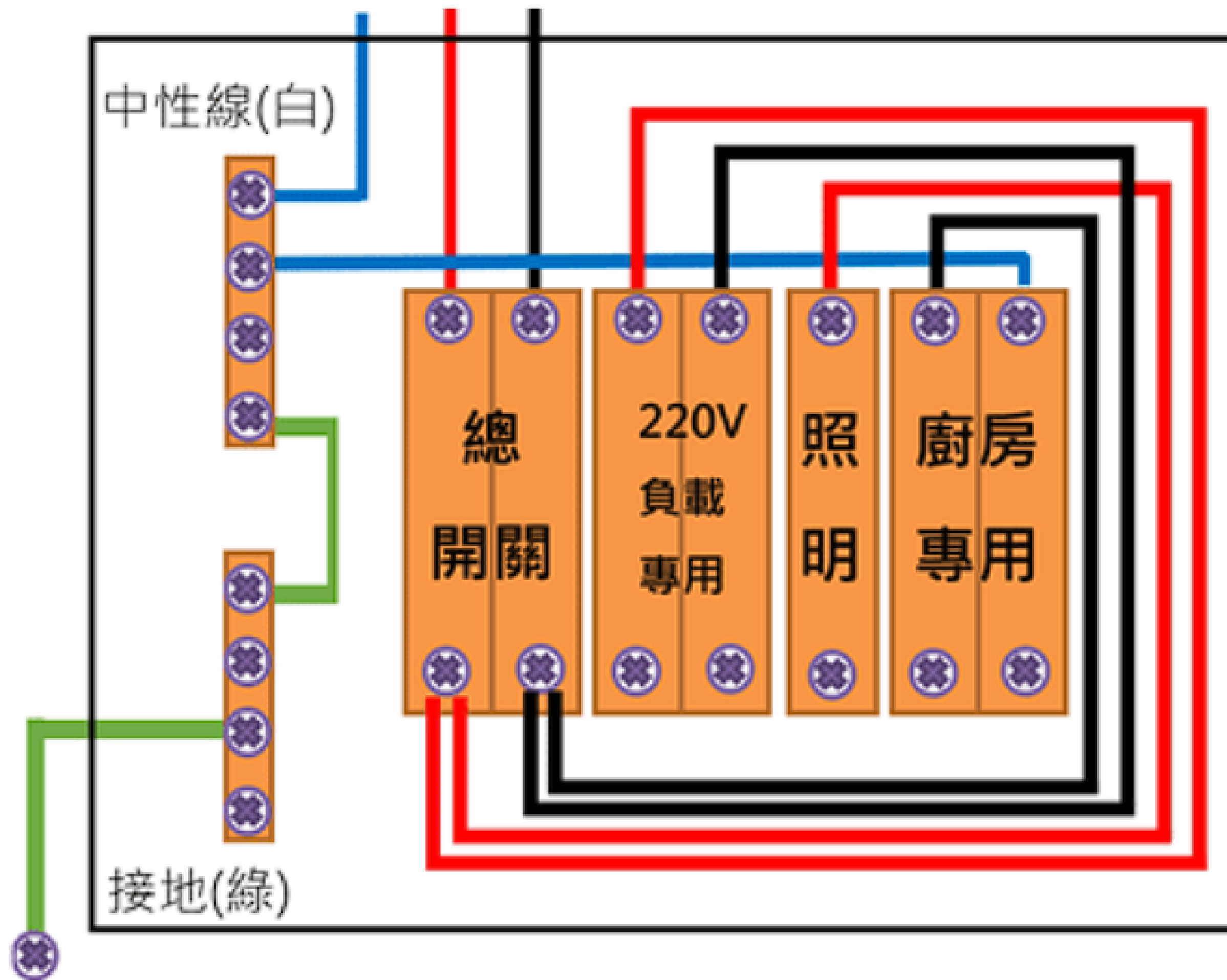

實作圖展示

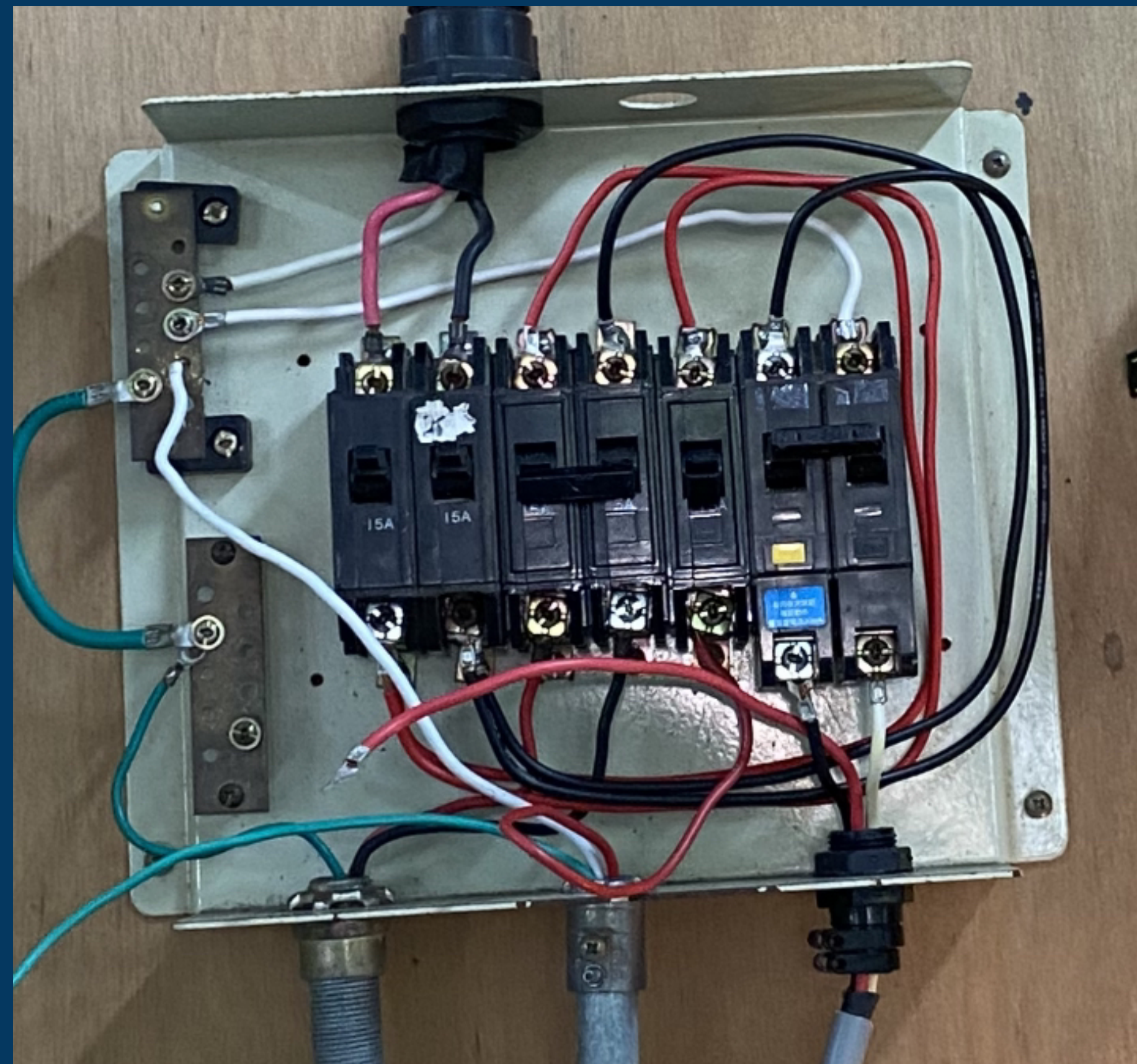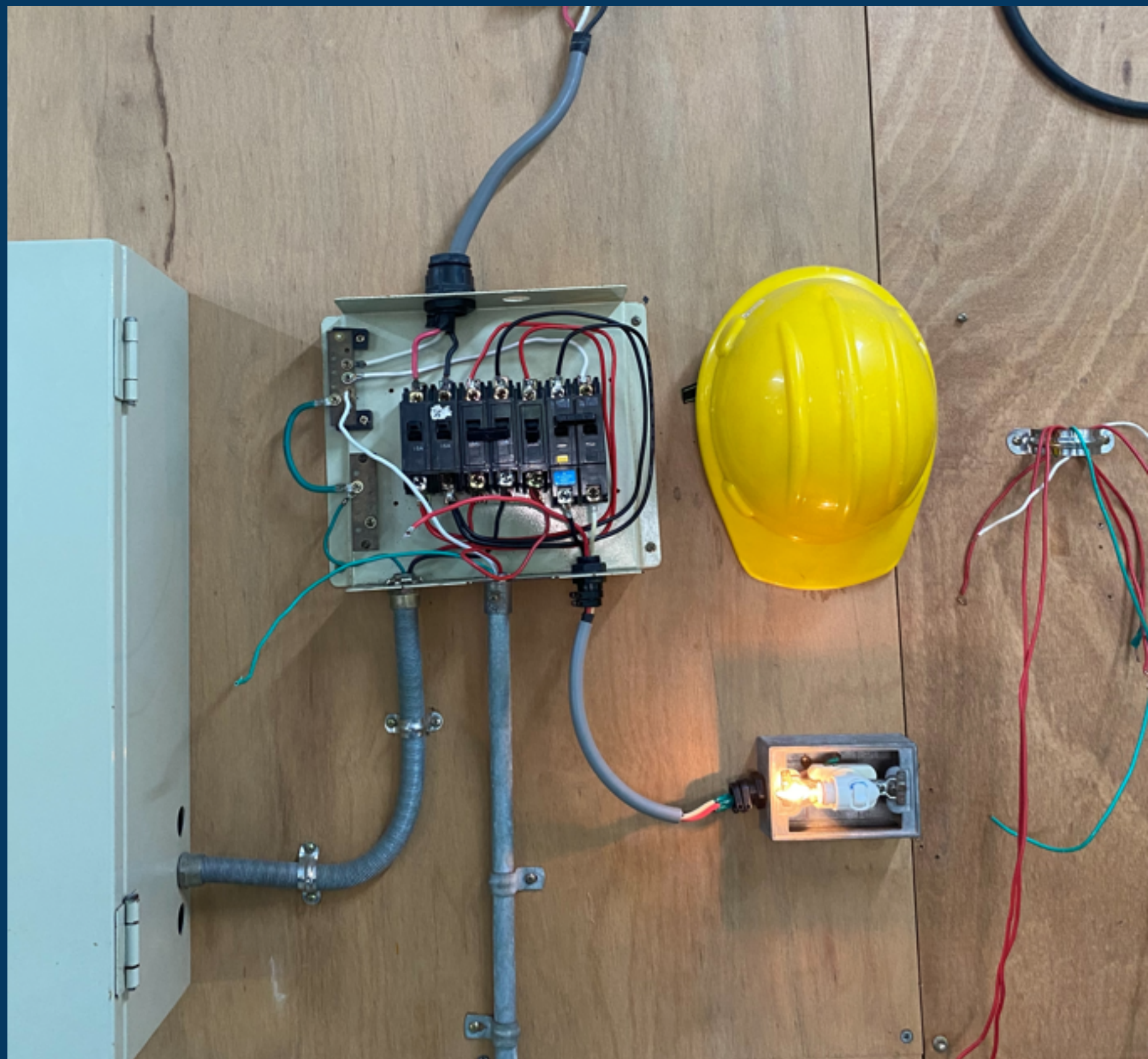

實 的心得

通過這次實習我瞭解了分電盤的線該如何接，瞭解各種線材該接在哪個螺絲孔和了解其中的原理和如何使用及其所用主要裝置的工作原理和典型結構，剝線鉗的使用以及安全操作技術。瞭解了配線實際知識和新工藝、新技。

